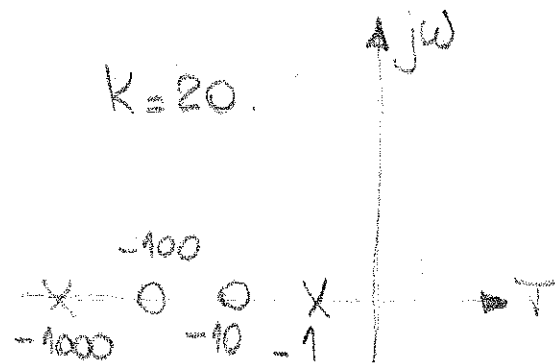
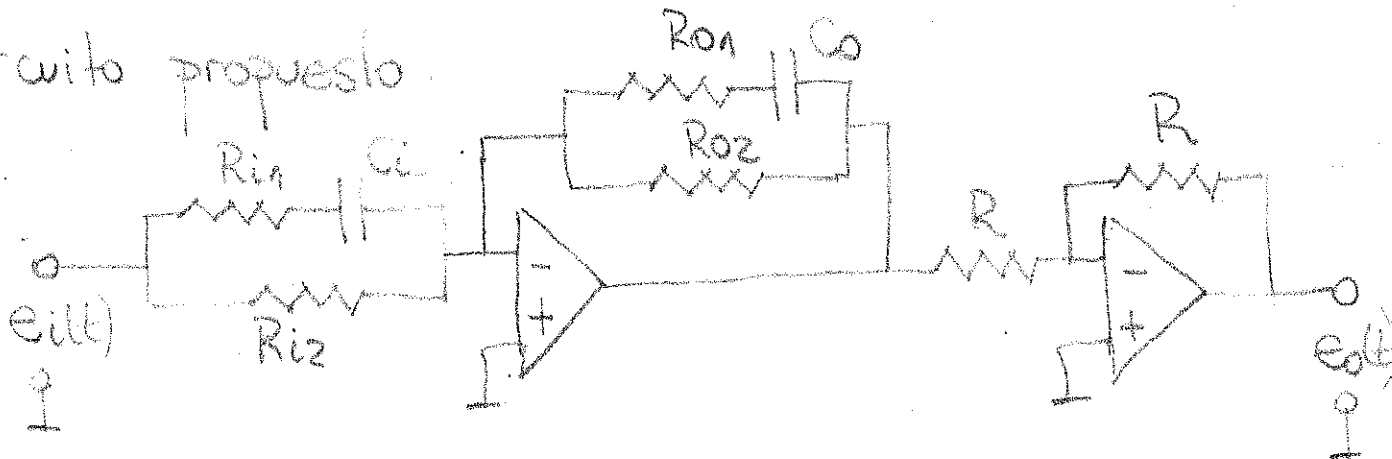


Ej 6) Sintetizar el siguiente diagrama polar:



Circuito propuesto:



$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = - \frac{Z_o(s)}{Z_i(s)} \cdot \left[ - \frac{R}{R} \right] = \frac{Z_o(s)}{Z_i(s)}$$

$$Z_o(s) = \frac{1}{\frac{1}{R_{o1} + \frac{1}{sC_o}} + \frac{1}{R_{o2}}} = \frac{1}{\frac{sC_o}{R_{o1}C_o s + 1} + \frac{1}{R_{o2}}}$$

$$Z_o(s) = \frac{R_{o2} R_{o1} C_o \left( s + \frac{1}{R_{o1} C_o} \right)}{(R_{o2} C_o s + R_{o1} C_o s + 1)} = \frac{R_{o2} R_{o1} C_o \left( s + \frac{1}{R_{o1} C_o} \right)}{(R_{o2} + R_{o1}) C_o s + 1}$$

$$Z_o(s) = \frac{R_{o1} R_{o2} C_o}{(R_{o1} + R_{o2}) C_o} \cdot \frac{s + \frac{1}{R_{o1} C_o}}{s + \frac{1}{(R_{o1} + R_{o2}) C_o}}$$

donde

$$R_{o1} // R_{o2} = \frac{R_{o1} R_{o2}}{R_{o1} + R_{o2}}$$

Dado que las configuraciones de los paralelos de  $Z_o(s)$  y  $Z_i(s)$  son idénticas, tendremos:

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_{o1} // R_{o2}}{R_{i1} // R_{i2}} \frac{\left(s + \frac{1}{R_{o1} C_o}\right) \left[s + \frac{1}{(R_{i1} + R_{i2}) C_i}\right]}{\left[s + \frac{1}{(R_{o1} + R_{o2}) C_o}\right] \left(s + \frac{1}{R_{i1} C_i}\right)} = 20 \frac{(s+10)(s+100)}{(s+1)(s+1000)}$$

$$\frac{R_{o1} // R_{o2}}{R_{i1} // R_{i2}} = 20; \quad R_{o1} C_o = 0,1; \quad (R_{i1} + R_{i2}) C_i = 0,01$$

$$(R_{o1} + R_{o2}) C_o = 1 \quad R_{i1} C_i = 0,001$$

La pauta de diseño es que:  $1\text{K}\Omega < \text{resist.} < 1\text{M}\Omega$

con  $R_{o1} = 100\text{K}\Omega$   $C_o = \frac{0,1}{10^5} = 1\mu\text{F} = C_o$

$$R_{o1} + R_{o2} = \frac{1}{C_o} = 10^6; \quad R_{o2} = 10^6 - 0,1 \cdot 10^6 = 900\text{K}\Omega = R_{o2}$$

$$R_{o1} // R_{o2} = \frac{0,1\text{M}\Omega \cdot 0,9\text{M}\Omega}{0,1\text{M}\Omega + 0,9\text{M}\Omega} = \frac{0,09\text{M}\Omega}{1} = 90\text{K}\Omega$$

$$R_{i1} // R_{i2} = \frac{90\text{K}\Omega}{20} = 4,5\text{K}\Omega = \frac{R_{i1} \cdot R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}}$$

$$\frac{R_{i1} C_i}{(R_{i1} + R_{i2}) C_i} = \frac{0,001}{0,01} = 0,1 = \frac{R_{i1}}{R_{i1} + R_{i2}}$$

$$R_{i2} = \frac{4,5\text{K}\Omega}{0,1} = 45\text{K}\Omega = R_{i2}$$

$$4,5\text{K}\Omega = \frac{R_{i1} \cdot 45\text{K}\Omega}{R_{i1} + 45\text{K}\Omega}; \quad 4,5R_{i1} + 202,5\text{K}\Omega = 45R_{i1}$$

$$R_{i1} = \frac{202,5 \text{ k}\Omega}{45 - 4,5} = \frac{202,5 \text{ k}\Omega}{40,5} = \boxed{5 \text{ k}\Omega = R_{i1}}$$

2

$$C_i = \frac{0,001}{5 \text{ k}\Omega} = \boxed{0,2 \mu\text{F} = C_i}$$