

# TP9-3. Diseño de compensadores electrónicos


(1)

Ej 6

$K=20$

$j\omega$

$1K\Omega < R < 1M\Omega$

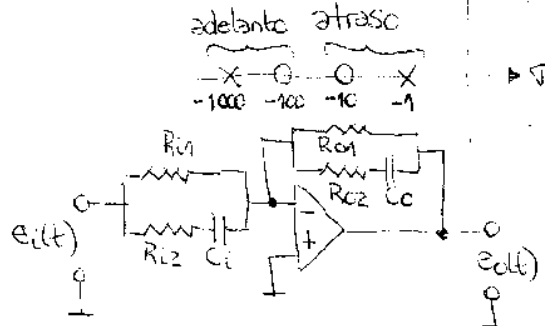

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = - \frac{Z_o(s)}{Z_i(s)}$$

$$Z_o(s) = \frac{1}{\frac{1}{R_{o1}} + \frac{1}{R_{o2} + \frac{1}{sC_o}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{o1}} + \frac{sC_o}{R_{o2}s + 1}} = \frac{R_{o1}(R_{o2}s + 1)}{R_{o2}s + 1 + R_{o1}s}$$

$$Z_o(s) = \frac{R_{o1}R_{o2} \cancel{C_o} \left( s + \frac{1}{R_{o2}C_o} \right)}{(R_{o1} + R_{o2}) \cancel{C_o} \left[ s + \frac{1}{(R_{o1} + R_{o2})C_o} \right]} = R_{o1} \parallel R_{o2} \frac{s + \frac{1}{R_{o2}C_o}}{s + \frac{1}{(R_{o1} + R_{o2})C_o}}$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = - \frac{R_{o1} \parallel R_{o2}}{R_{i1} \parallel R_{i2}} \frac{\left( s + \frac{1}{R_{o2}C_o} \right) \left[ s + \frac{1}{(R_{i1} + R_{i2})C_i} \right]}{\left[ s + \frac{1}{(R_{o1} + R_{o2})C_o} \right] \left( s + \frac{1}{R_{i2}C_i} \right)}$$

(L > atraso)

$$\frac{R_{o1} \parallel R_{o2}}{R_{i1} \parallel R_{i2}} = 20; \quad R_{o2}C_o = 0,1; \quad (R_{o1} + R_{o2})C_o = 1$$

$$(R_{i1} + R_{i2})C_i = 0,01; \quad R_{i2}C_i = 0,001$$

$$R_{02} = 100 \text{ k}\Omega \quad (\text{se elige este valor}).$$

$$C_0 = \frac{0,1}{10^5} = 1 \mu\text{F} = C_0$$

$$(R_{01} + 10^5) 10^{-6} = 1; \quad 10^{-6} R_{01} + 0,1 = 1; \quad 10^{-6} R_{01} = 0,9.$$

$$R_{01} = 900 \text{ k}\Omega. \quad R_{01} // R_{02} = \frac{100 \cdot 900}{1000} = 90 \text{ k}\Omega.$$

$$R_{i1} // R_{i2} = \frac{R_{01} // R_{02}}{20} = 4,5 \text{ k}\Omega = \frac{R_{i1} \cdot R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}}.$$

$$\frac{R_{i2}}{R_{i1} + R_{i2}} = 0,1; \quad 4,5 \text{ k}\Omega = R_{i1} \cdot 0,1; \quad R_{i1} = 45 \text{ k}\Omega$$

$$R_{i2} = 0,1 R_{i1} + 0,1 R_{i2}; \quad R_{i2} = 4,5 \text{ k}\Omega + 0,1 R_{i2}$$

$$R_{i2} = \frac{4,5 \text{ k}\Omega}{0,9} = \frac{45 \text{ k}\Omega}{9} = 5 \text{ k}\Omega = R_{i2}$$